

兰州大学信息科学与工程学院实验报告

实验成绩：_____

学生姓名：_____杨添宝_____

学 号：_____320170941671,6 组 17 号_____

年级专业：_____2017 级计算机基地班_____

指导老师：_____饶增仁_____

实验课程：_____数字逻辑实验_____

实验题目：_____计数器和移位寄存器_____

一、实验目的

- (1) 掌握集成计数器和双向移位寄存器的使用方法。
- (2) 熟悉显示译码器和数码管的使用方法。

二、实验原理

中规模集成电路的时序功能器件常用的有计数器和移位寄存器等,借助于器件手册提供的功能表和工作波形图,就能正确地使用这些器件。对于一个使用者,关键在于合理地选用器件,灵活地使用器件的各控制输入端,运用各种设计技巧,完成任务要求的功能。在使用器件时,各控制输入端必须按照逻辑要求接入电路,不允许悬空。

1. 计数器

计数器是实现计数功能的时序部件,它不仅可用来作计脉冲数,而且也常用作数字系统的定时、分频、控制电路和执行数字运算以及其他特定的逻辑功能。

计数器种类较多,根据计数器中各触发器是否使用同一个时钟脉冲源来分,有同步计数器和异步计数器。根据计数器的长度(即模数)分,有二进制计数器、十进制计数器和 M 进制计数器等。根据计数状态值的增减趋势,又分为加法、减法和可逆计数器等。

在同步计数器中,所有触发器共用一个时钟脉冲 CP (被计数的输入脉冲),使该翻转的触发器同时翻转计数,因而工作速度较快。异步计数器则不同,触发器的 CP 端有的直接来自输入计数脉冲,有的则来自前一级触发器的输出,因此它们的翻转是异步的,整个电路的工作速度比同步计数器慢,而且若由各级触发器的输出直接译码,则会出现竞争冒险现象,即出现译码尖峰,但电路一般比同步计数器简单。

本实验所用计数器芯片是常用的 74LS90。

74LS90 是二-五-十进制异步计数器,它的外引线图如图 1 所示,逻辑功能如表 1 所示。该芯片包含有 4 个主从触发器和附加门,其中一级 Q_0 组成二分频计数器,计数输入端是 CLK_0 ; 另外三级 (Q_3 、 Q_2 、 Q_1) 组成五分频计数器,计数输入端是 CLK_1 。四级的共同复零输入是 MR , 而 MS 则为预置 9 (即预置 $Q_3 = 1$, $Q_0 = 1$, $Q_2 = Q_1 = 0$) 输入端。利用该中规模集成异步计数器,根据“计数到

N 时置 0”的原则（也叫反馈复位法），可构成 N 进制计数器。图 2 为六进制计数器的实例。

表 1 74LS90 功能表

复 位 输 入				输 出			
MR_1	MR_2	MS_1	MS_2	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
H	H	L	×	L	L	L	L
H	H	×	L	L	L	L	L
×	×	H	H	H	L	L	H
×	L	×	L	计数			
L	×	L	×	计数			
L	×	×	L	计数			
×	L	L	×	计数			

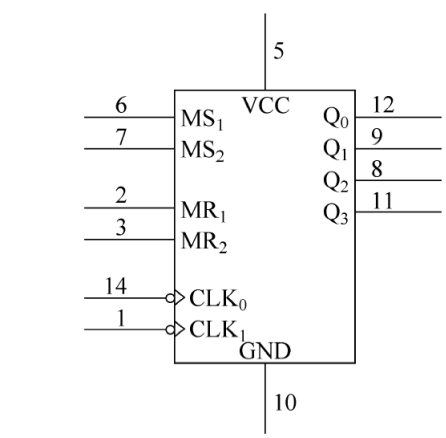


图 1 74LS90 逻辑引脚图


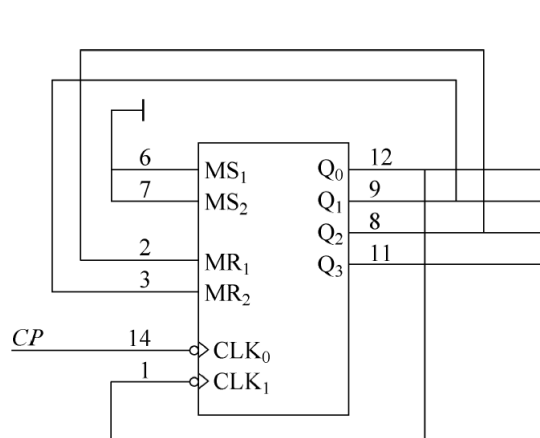


图 2 74LS90 组成六进制计数器原理图

下面举个预置 9 的例子。

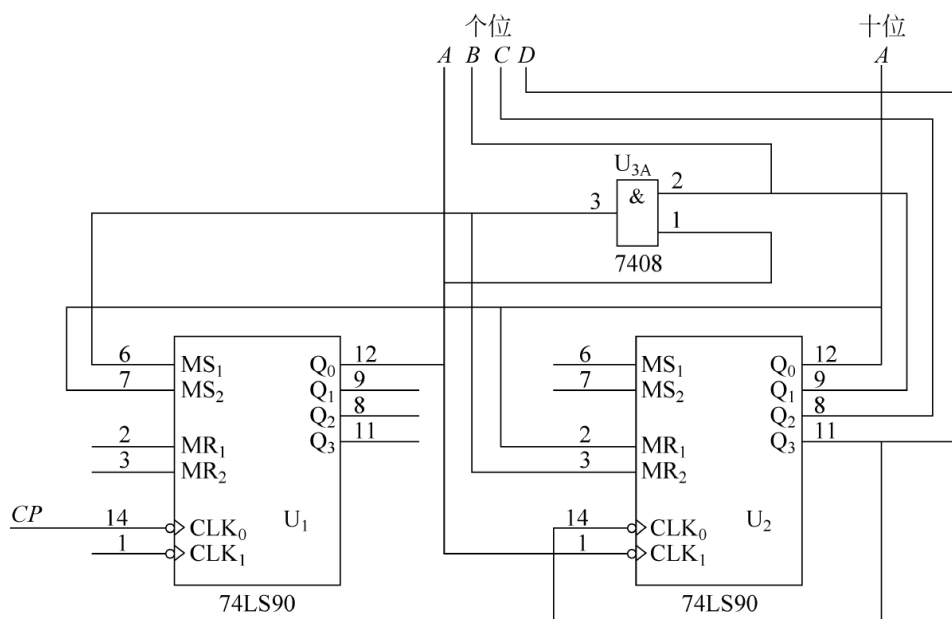在某些装置中，有时对计数电路有各种特殊要求，这就要根据要求进行专门设计。数字钟里的计时装置就是一个不从 0 开始而是从 1 开始，以 12 小时为周期的特殊计数器，要求时位计数从 1 开始一直到 12 以后再返回 1。当计数到 13 时通过与门产生一个复位信号使计数器时十位为 0，而时个位为 1，从而实现了 1 ~ 12 计数。其接线图如图 3 所示。这里用了两片 74LS90，第 1 片的 Q_0 和第 2 片的 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 组成时个位；第 2 片的 Q_0 为时十位。于是，对第 1 片预置 9，实际上是预置 1($Q_0=1$)；第 2 片只用清零就可以了。容易看出，该电路实现了 1 ~ 12 的计数。



2. 移位寄存器

DSR——右移输入端:

图 4 74LS194 逻辑图

表 2 74LS194 状态控制功能表

3. 数码显示

(1) 七段发光二极管 (LED) 数码管。

七段 LED 数码管有共阴型和共阳型两类。实验中使用共阴型数码管，它的图形符号和内部电路图如图 5 所示。要求配用相应的译码/驱动器。小型数码管的每段发光二极管的正向压降，随显示光的颜色不同略有区别，通常约为 2V。点亮电流在 5~10mA。

(2) 4 线七段译码/驱动器。

74LS48 是 BCD 输入的 4 线七段译码/驱动器，逻辑引脚如图 6 所示。其中， D 、 C 、 B 、 A 是 BCD 码的输入端； a 、 b 、 \cdots 、 g 是译码输出端，高电平有效。器件内部有上拉电阻，不必再外接负载电阻至电源，能直接驱动共阴七段 LED 数码管工作。由于数码管每笔段的正向工作电压仅约 2V，为了不使流过每笔段二极管的电流过大，通常在中间串接一只几百欧姆的限流电阻器。 \overline{LT} 是灯测试输入端，当 $\overline{LT} = 0$ 时，输出为全 1，显示“8”； \overline{RBI} 是灭 0 输入端，当 $\overline{RBI} = 0$ ，且 D 、 C 、 B 、 A 输入为 0000 时，输出为全 0，数字“0”不显示，处于“灭 0”状态； BI/\overline{RBO} 是输入、输出合用的引出端， BI 是“灭灯”输入端，当 $BI = 0$ 时，输出为全 0，即处于灭灯状态； RBO 是“灭 0”输出端，当该器件处于“灭 0”状态时，输出 $RBO = 0$ ，否则 $RBO = 1$ ，它主要用来控制相邻位的灭 0 功能。

 


图 5 七段 LED 原理图

 


图 6 74LS48

数码显示电路，包括 4 线 7 段译码/驱动器 74LS48 和 LED 数码管，在实验台上已经安装好了，可以直接使用。

三、实验设备与器件

(1) 双踪脉冲示波器一台，实验台一台。

(2) 2-5-10 计数器 74LS90 两块，4 位移位寄存器 74LS194 四块，双 D 触发器 74LS74，其他门电路等。

 


图 7 双 D 触发器 74LS74

四、实验内容

1. 2-5-10 进制计数器 74LS90 实验

- (1) 按其功能表对 74LS90 芯片进行静态测试。
- (2) 在实验箱组成六进制计数器进行实测；在 PC 机上模拟调试或者实验箱上实测。
- (3) 使 74LS90 组成十进制按照 8421 码计数，使用显示译码器、七段 LED 数码管配合显示计数过程（时钟频率用肉眼可观测的 1~2Hz）。

2. 移位寄存器 74LS194 实验

设计安装一个自启动四位环形计数器。

五、实验报告要求与思考题

- (1) 整理实验记录及波形。

① 74LS90 组成六进制计数器

按图 2 所示进行在实验箱上进行连线，可以记录得到下图所示的波形图：

 


图 8 74LS90 组成六进制计数器波形图

② 74LS90 组成十进制计数器

按下图所示连接电路：

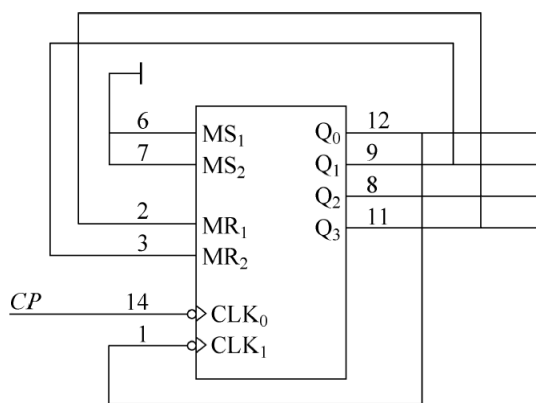


图 9 74LS90 组成十进制计数器原理图

可以记录得到下图所示的波形图：


 


图 10 74LS90 组成十进制计数器波形图

③ 74LS194 组成四位环形计数器

状态转换图：

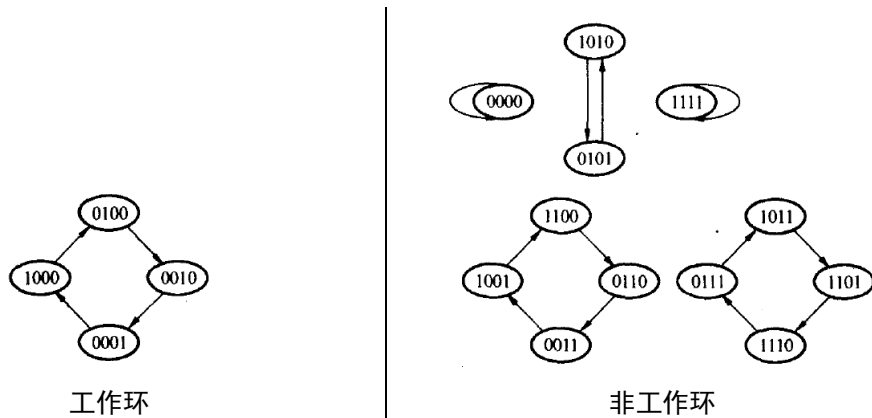

利用反馈复位法，将输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 经过一定的门电路逻辑得到输出 F 接到 S_1 ，使得在出现无效状态时 F 的结果为 1，有效状态 F 为 0。 S_1S_0 初始时为 01， $P_3P_2P_1P_0$ 预置为 1000，当出现无效状态时， F 输出为 1 使得 S_1S_0 为 11，并行送数使得输出为 1000， F 变为 0， S_1S_0 变为 01 重新开始移位计数。从而实现了自启动。 F 的表达式如下：

$$F = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

根据 F 的表达式得到下图所示电路：

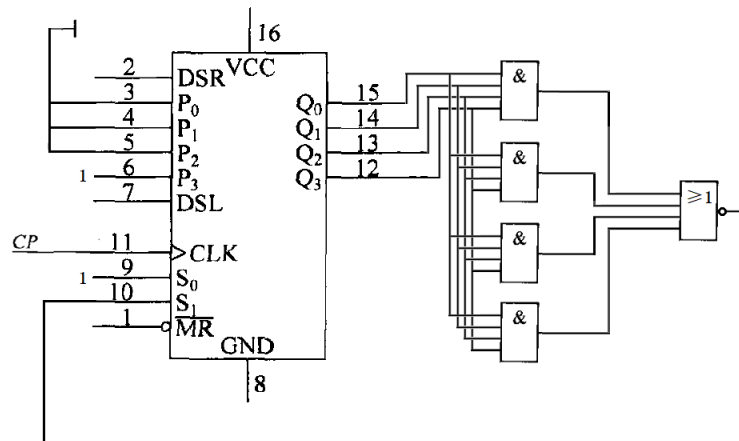


图 11 74LS194 组成四位环形计数器原理

通过仿真可以记录得到下图所示的波形图：

 


图 12 74LS194 组成四位环形计数器波形图

(2) 在并行输入、串行输出的转换中，若二进制数码高位在前、低位在后，应采取何种移位方式？

$S_1S_0 = 11$ 状态，在 CP 上升沿先把数据 $D_3 \sim D_0$ 写入寄存器，之后让 $S_1S_0 = 10$ ，数据在 CP 作用下左移， Q 端串行输出。二进制数码高位在前、低位在后。

(3) 时序电路的自启动的作用何在？它和用人工预置的方法比较，对电路的作用有何同异？

无论电路的初始状态如何，经过若干 CP 脉冲后，总能进入有效序列，这便是电路的自启动功能。有些同步时序电路会出现没有用到的无效状态，当电路上电后有可能陷入这些无效状态而不能退出，电路的自启动功能可以避免这一现象的发生。可以用人工预置的方法代替自启动功能。

(4) 环形计数器的最大优点和最大缺点各是什么？为什么扭环计数器的输出在译码时不存在竞争冒险？

环形计数器的突出优点是电路结构极其简单。而且，在有效循环的每个状态只包含一个“1”时，可以直接以触发器的状态表示节拍，组成节拍发生器，不需要另外加译码电路。缺点是存在无效循环、不能充分利用计数器的所有状态。 n 个触发器组成的扭环形计数器 2^n 个有效状态，有效状态利用率比环形计数器增加一倍，由于电路在每次状态转换时，只有一位触发器改变状态，电路译码时不会产生竞争冒险现象。

六、实验收获体会和改进建议

通过本次实验，我对计数器芯片 74LS90 和移位寄存器芯片 74LS194 更加了解，学会了计数器的基本原理、使用反馈复位法设计任意进制的计数器以及设计能够自启动的环形计数器。