

兰州大学信息科学与工程学院实验报告

实验成绩：_____

学生姓名：_____杨添宝_____

学 号：_____320170941671,6 组 17 号_____

年级专业：_____2017 级计算机基地班_____

指导老师：_____饶增仁_____

实验课程：_____数字逻辑实验_____

实验题目：_____触发器_____

一、实验目的

- (1) 掌握集成触发器的使用和逻辑功能的测试方法。
- (2) 掌握用集成触发器设计同步时序电路及其测试方法。

二、实验原理

1. 基本 RS 触发器

由两个与非门交叉耦合而成的基本 RS 触发器是各种触发器的最基本组成部分，其电路如图 1 所示。它能够存储 1 位二进制信息，但存在 $\bar{R} + \bar{S} = 1$ 的约束条件。

基本 RS 触发器的用途很广，就是用来保存二进制信息，而且时间可以任意长。

RS 触发器（也叫 RS 锁存器，或门锁器）的典型应用是，当某操作在启动（例如，计算机中启动某定时器计数）时，给置位端加一个负向脉冲使其状态为 1；而当该操作结束时，则给复位端加一负向脉冲（例如，计算机中定时器计数

 


图 1 RS 触发器

完毕，就给复位端反馈一个负向脉冲），使其复位到 0。

作为一个例子，在实验中经常用基本 RS 触发器作无抖动开关。例如，在图 3-9 所示的电路中，通常希望在开关 S 闭合时， A 点电压的变化是从 +5V 到 0V 跳变，但是由于机械开关的接触抖动，往往在几十毫秒内电压会出现多次抖动，相当于连续出现了几个脉冲信号。显然，用这样的开关产生的信号直接作为电路的驱动信号，可能导致电路产生错误动作，这在有些情况下是绝对不允许的。为了消除开关的接触抖动，可在机械开关与被驱动电路间接入一个基本 RS 触发器（见图 2 右）。使开关每扳动一次， Q 或 \bar{Q} 点输出信号仅发生一次变化。通常把存在抖动的开关称为数据（或置数）开关，把这种带 RS 触发器的无抖动开关称为逻辑开关。该防抖开关在实验台上已设有。

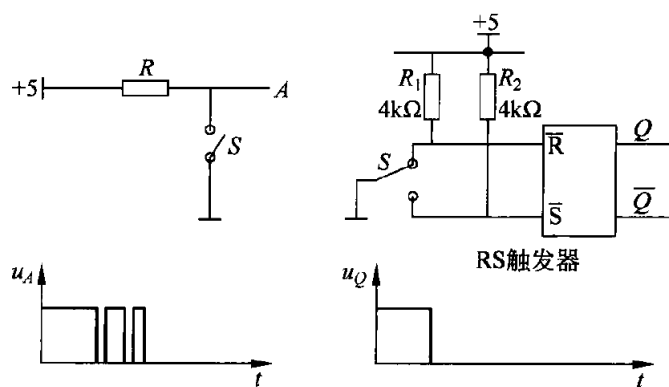


图 2 机械开关与 RS 触发器用于逻辑开关原理图

2. 边沿 JK 触发器

图 3 中给出了边沿型 JK 触发器 74LS109，它是用上升沿触发的。图中 CD 和 SD 分别为直接复位和直接置位，低电平有效。其真值表如表 1 所示。由于这种触发器是利用信号传递延时的差异来进行工作的，因此要求时钟脉冲的边沿较陡，从而其工作频率可以比其它型的高。常用这种触发器构成缓冲寄存器、移位寄存器和计数器等。

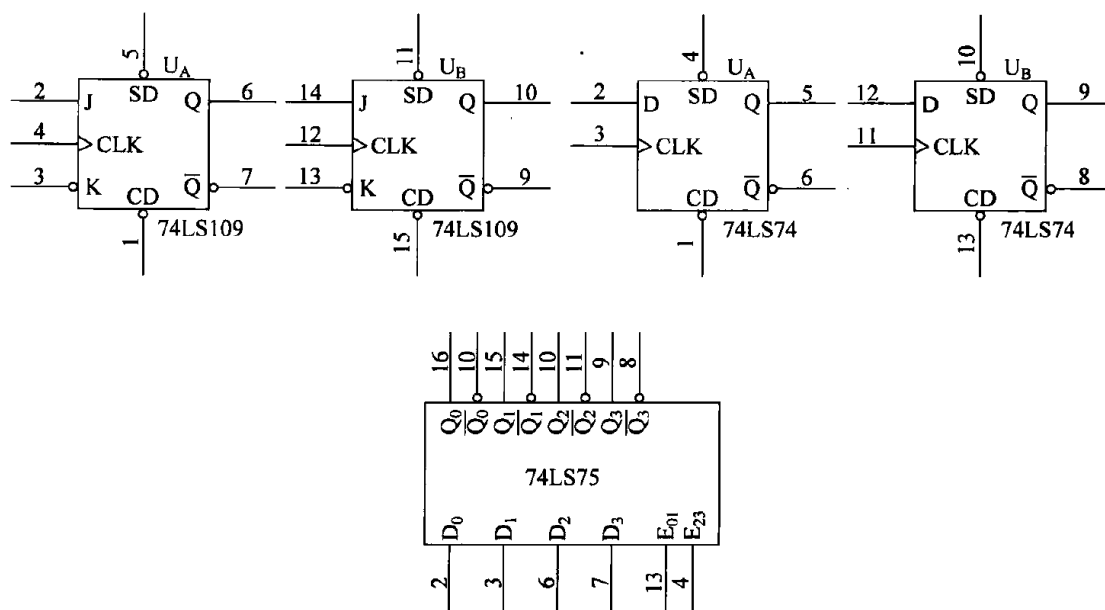


图 3 74LS109、74LS74 与 74LS75 逻辑引脚图

表 1 JK 触发器真值表

J	\bar{K}	Q_{n+1}	J	\bar{K}	Q_{n+1}
0	1	Q_n	0	0	0
1	1	1	1	0	\bar{Q}_n

3. 维持阻塞型 D 触发器

在图 3 中有 D 触发器 74LS74 的逻辑图，它是维持阻塞型的触发器。CD 和 SD 分别为直接复位和直接置位，低电平有效；在时钟脉冲 CLK 的上升沿发生翻转，触发器的状态取决于时钟作用的有效期（即时钟脉冲上升沿期间）中 D 的状态。这种 D 触发器常用于组成各种类型的计数器、数据寄存器等。

4. 同步型（电平触发）D 触发器

同步型（电平触发）D 触发器也叫 D 锁存器，例如 74LS75 就是 4D 锁存器，其引脚图如图 3 所示，时钟输入为高电平有效。这种锁存器是用来保存数据信息的。它的特点是在时钟有效期中输出 Q 和输入 D 相同，称它为“直通”，该特性就能产生所谓“空翻”现象。

对时钟型（包括电平触发型的，边沿型的，维持阻塞型的和主从型的）触发器，输入信号和时钟信号在时间上的正确搭配非常重要。不管是在设计时还是在实验时，对这一点都要有足够的重视。

5. 时序电路的设计与测试

同步时序电路的特点是，电路中时间的划分是以时钟脉冲为依据的。其设计的主要步骤是：根据设计要求写出动作说明，列出状态转换图或状态转换表，然后进行状态化简和状态分配，再根据所选触发器确定其驱动方程，最后画出电路图。当然，在设计中有时考虑自启动也是必不可少的。

在进行设计时，不要拘泥于以上程式，应该融会贯通，灵活掌握。

对于所设计的逻辑电路图，必须进行实验检测，只有实际电路符合设计要求时，才能证明设计是正确的。

时序电路的功能测试分静态和动态两种方法。静态测试就是直流稳态测试，就是测试电路的状态转换真值表。测试时，时钟脉冲由逻辑开关提供，电路输出用发光二极管指示。动态测试是指，在时钟输入端输入矩形波或方波信号，用二踪示波器观察电路各级的工作波形，它不仅可以看到电路的稳态情况，而且还可以观察到电路的过渡态（或叫瞬态）。在每次观察时，示波器的同步信号或触发信号应选用合适的信号从内触发通道输入，并记录电路的工作波形。记录波形时注意标出坐标刻度。

三、实验设备与器件

- (1) 二踪脉冲示波器一台，实验台一台。
- (2) JK 触发器 74LS109 两块，双 D 触发器 74LS74 一块，4D 锁存器 74LS75 一块，其他门电路，电阻，电容等。

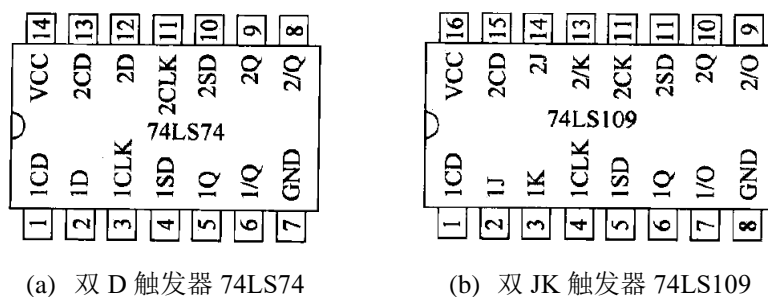


图 4 74LS74 和 74LS109 逻辑引脚图

四、实验内容

- (1) JK 触发器 74LS109 的功能测试。

①分别改变 CD 和 SD，观察和记录 Q 与 \bar{Q} 的状态。

表 2 Q 与 \bar{Q} 的状态随 CD 和 SD 变化关系

CD	SD	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	不变	不变

②按表 3 的要求，测试并记录触发器的逻辑功能，在表中，CP 的 0→1 和 1→0 分别表示一个时钟正脉冲的上升边沿和下降边沿，应由逻辑开关供给。

表 3 74LS109 功能测试表

J	\bar{K}	CP	Q_{n+1}	
			$Q_n = 0$	$Q_{n+1} = 1$
0	0	0→1	0	0
		1→0	0	1
0	1	0→1	0	1
		1→0	0	1
1	0	0→1	1	0
		1→0	0	1
1	1	0→1	1	1
		1→0	0	1

③使触发器处于计数状态 ($J = 1, \bar{K} = 0$), CP 端输入 $f = 10\text{kHz}$ 的方波信号, 记录 CP 、 Q 和 \bar{Q} 的工作波形。

 


图 5 CP 、 Q 与 \bar{Q} 的工作波形

④使用 JK 触发器设计一个五进制的同步减法计数器。写出设计过程, 画出逻辑图; 观察并记录时钟脉冲和各级触发器输出的工作波形。

五进制的同步减法计数器中包含五个状态: 0、1、2、3、4, 需要 3 个 JK 触发器才能实现, 五个状态分别编码为 000、001、010、011、100。

列出状态转换表如下:

表 4 五进制同步减法计数器状态转换表						
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1

因此根据状态转换表可以写出:

$$Y = Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3^n \cdot \bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n = (\bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n) \cdot \bar{Q}_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_3^n \cdot \bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_3^n \cdot Q_2^n \cdot Q_1^n = (Q_3^n \cdot \bar{Q}_1^n) \cdot \bar{Q}_2^n + (\bar{Q}_3^n \cdot Q_1^n) \cdot Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = Q_3^n \cdot \bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_3^n \cdot Q_2^n \cdot \bar{Q}_1^n = (Q_3^n \oplus Q_2^n) \cdot \bar{Q}_1^n$$

而 JK 触发器的状态方程为: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

因此, 可以得到如下驱动方程:

$$J_3 = \bar{Q}_2^n \cdot \bar{Q}_1^n, \bar{K}_3 = 0$$

$$J_2 = Q_3^n \cdot \bar{Q}_1^n, \bar{K}_2 = \bar{Q}_3^n \cdot Q_1^n$$

$$J_1 = Q_3^n \oplus Q_2^n, \bar{K}_1 = 0$$

根据驱动方程画出电路图如下：

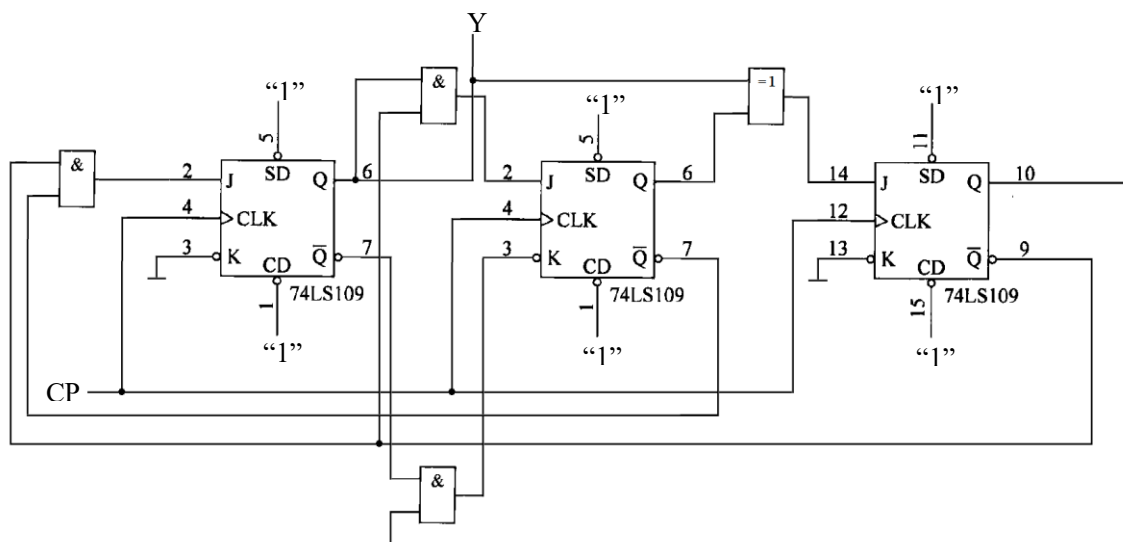


图 6 五进制同步减法计数器电路图

经检验，该电路的三个无效状态 111、110、101 在经过一个时钟脉冲后都会变为有效状态 000，因此该电路具有自启动能力。


(2) D 触发器 74LS74 的测试。

①按表 5 要求测试并记录触发器的逻辑功能。

表 5 74LS74 功能测试表

	CP	Q_{n+1}	
		$Q_n = 0$	$Q_{n+1} = 1$
0	$0 \rightarrow 1$	0	0
	$1 \rightarrow 0$	0	1
1	$0 \rightarrow 1$	1	1
	$1 \rightarrow 0$	0	1

 ②使触发器处于计数状态 (\bar{Q} 与 D 相连接)， CP 端输入 $f = 10\text{kHz}$ 的方波信号，记录 CP 、 Q 和 \bar{Q} 的工作波形。



五、实验报告要求与思考题

(1) 列表整理各实验结果并讨论。

(2) 画出观察到的波形，说明触发方式。

(3) “对时钟型（包括电平触发型的、边沿型的、维持阻塞型的和主从型的）触发器，输入信号和时钟信号在时间上的正确搭配非常重要”你是怎么理解的？试用 JK 触发器的特性方程加以说明（注意该方程成立的条件、各变量有效的时间段落）。

JK 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ ，该触发器无一次变化现象，输入信号可在 CP 触发沿由 1 变 0 时刻前加入。该电路要求 J、K 信号先于 CP 信号触发沿传输到输出端，为此它们的加入时间至少应比 CP 的触发沿提前一级与非门的延迟时间。这段时间称为建立时间。

输入信号在负跳变触发沿来到后就不必保持，原因在于即使原来的 J、K 信号变化，还要经一级与非门的延迟才能传输到输出端，在此之前，触发器已由输出状态和触发器原先的状态决定翻转。

六、实验收获体会和改进建议

通过本次实验，我更好的提高了自己的手动操作能力。对触发器的原理和存储过程有了更深一层次的理解，更深入地领悟了触发器的用法，还复习了示波器的用法，还学会了如何保存示波器波形。